ชื่อ ชั้น เลขที่

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องวงจรไฟฟ้า ชั้นป.6 จงจับคู่คำตอบให้สัมพันธ์กัน

1. วงจรไฟฟ้าปิด	●	●	เงิน อะลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก
2. วงจรไฟฟ้าเปิด	●	●	กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร
3. ไฟฟ้าลัดวงจร	●	●	ถ้าหลอดไฟดับหนึ่งหลอดก็จะก็จะดับทั้งวงจร
4. ตัวนำไฟฟ้า	●	●	กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร
5. ฉนวนไฟฟ้า	●	●	ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า
6. วงจรไฟฟ้าอนุกรม	●	●	ถ้าหลอดไฟดับหนึ่งหลอดหลอดอื่นก็ยังสว่างเหมือนเดิม
7. วงจรไฟฟ้าขนาน	●	●	เป็นโลหะผสมของดีบุก ตะกั่ว และบิสมัส
8. สวิตซ์ไฟฟ้า	●	●	จุดที่วงจรไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกันมากๆมาสัมผัสกันจนเกิดความร้อนและไฟไหม้บ้าน
9. ฟิวส์	●	●	ผ้า พลาสติก ไม้ ยาง และแก้ว
10.แหล่งกำเนิดไฟฟ้า	●	●	ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่

LIVEWORKSHEETS