
ANDREA MARTINEZ CRUZ ENFERMERIA GENERAL 5101

PARTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO

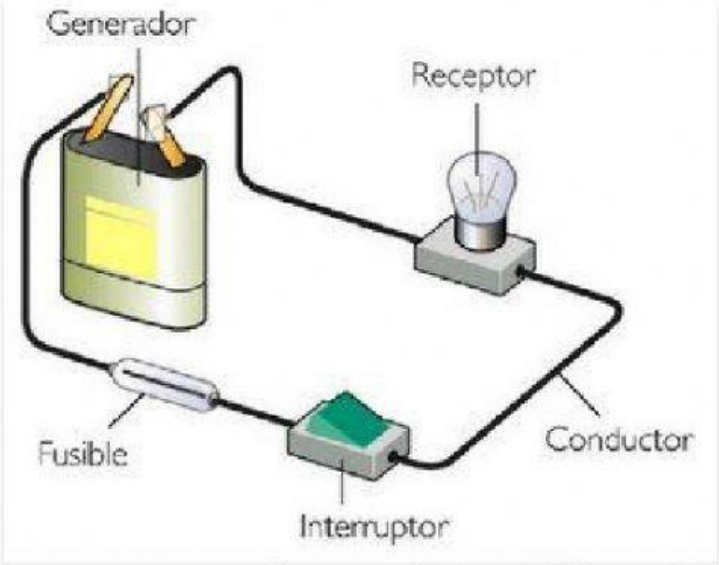

Ejercicio: Une cada una de las partes con su respectiva función

FUSIBLE	transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía
INTERRUPTOR	interrumpe la corriente y salvaguarda la integridad de los conductores
CONDUCTOR	es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito
GENERADOR	producen y mantienen la corriente eléctrica.
RECEPTOR	permiten abrir, o cerrar a voluntad el paso de la corriente eléctrica.

LIVEWORKSHEETS