Molina Hernandez America Samantha 5101

CIRCUITO ELECTRICO

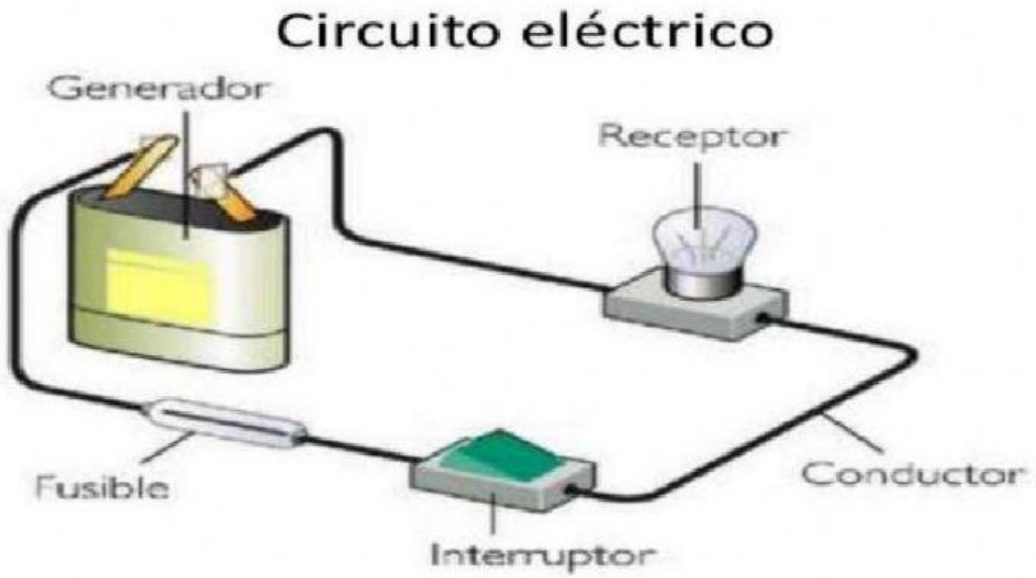

INSTRUCCIONES:CLASIFICA CADA ELEMENTO CON SU FUNCION CORRESCONDIENTE

FUSIBLE	GENERADOR	RECEPTOR	CONDUCTOR	INTERRUPTOR

	Parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos.
	Hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador.
	Elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica.
	Aquel elemento capaz de aprovechar el contacto con la corriente eléctrica para producir un efecto concreto.
	Interrumpe la corriente y salvaguarda la integridad de los conductores minimizando el riesgo de incendio y/o avería.

LIVEWORKSHEETS