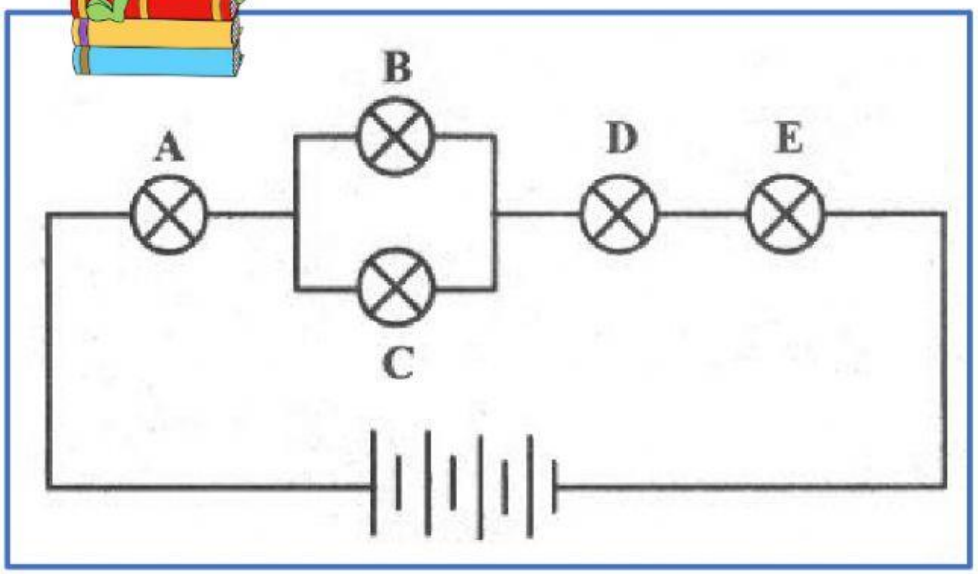


กิจกรรมที่ 6 ไฟฟ้า

ชื่อ.....



ต่อวงจรไฟฟ้าดังภาพ

1. จากรูปเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด.....

   หลอด B และ C ต่อกันแบบใด.....

2. ถ้าหลอดไฟฟ้า A ขาด หลอด.....สว่าง หลอด.....ดับ

3. ถ้าหลอดไฟฟ้า B ขาด หลอด.....สว่าง หลอด.....ดับ

4. ถ้าหลอดไฟฟ้า D ขาด หลอด.....สว่าง หลอด.....ดับ

5. วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน นิยมต่อแบบใด.....

   เพราะเหตุใด.....

LIVEWORKSHEETS