❸ Σωστό ή λάθος;

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λυχνιολαβές στη θέση των μπαταριών. ……

Σ' ένα ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα το λαμπάκι φωτοβολεί. ……

Οι μπαταρίες παράγουν τα ηλεκτρόνια του ηλεκτρικού ρεύματος. ……

Όταν πλησιάσουν δυο μπαλόνια που φορτίστηκαν με τριβή με το

ίδιο ύφασμα, απωθούνται. ……

Ένα κύκλωμα είναι ανοιχτό, όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός. ……

Στα σπίτια οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν παράλληλη σύνδεση. ……

Οι ασφάλειες προστατεύουν από βραχυκυκλώματα. ……

Το ανθρώπινο σώμα είναι αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. ……

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η ροή πρωτονίων προς ορισμένη κατεύθυνση. ……

Τα υλικά που δε διαθέτουν ελεύθερα ηλεκτρόνια λέγονται μονωτές. ……...

Ηλεκτρικό ρεύμα υπάρχει στο κύκλωμα κι ας μην υπάρχει πηγή

ηλεκτρικής ενέργειας. ……..

LIVEWORKSHEETS