ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 88 "CUAUHTEMOCZIN"

MATERIA: CIRCUITOS ELECTRICOS
LEY DE OHM

PROFR: MIGUEL LEÓN PARADA

ALUMN@:_____

ACTIVIDAD 1.- Observa el video y posteriormente realiza lo que se indica.



1).- Para calcular la resistencia de un circuito necesito utilizar la fórmula..._____
2).- Cuando nos dan resistencia y tensión que magnitud podemos calcular?_____
3).- Al multiplicar la intensidad con la resistencia obtenemos que magnitud?_____
4).- Para que nos sirve conocer las magnitudes eléctricas?_____

ACTIVIDAD 2. UNE CON UNA LINEA LAS MAGNITUDES CON SU UNIDAD DE MEDIDA

TENSION	AMPERE
RESISTENCIA	VOLT
INTENSIDAD	OHM

LIVEWORKSHEETS