

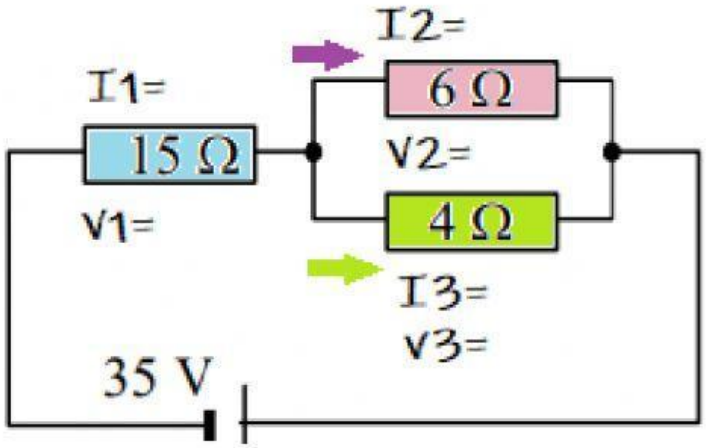
1.-Del siguiente circuito, calcula todos los valores de tensión e Intensidad



1,2 A	4,8A	35 V	2 A
2 A	30 V	4,8A	0,8A

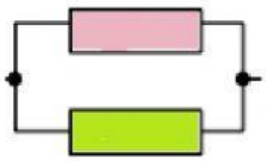2.-Indica de el circuito que precede las imágenes indicadas



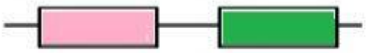

1/R23= 1/R2 +1/R3

I 23= I2 +I3

V23= V2 +V3

V23= V2 =V3

I23= I2 = I3

R23= R2+ R3

LIVEWORKSHEETS