LISTRIK ARUS BOLAK-BALIK 2

1. Rangkaian Resistor Murni

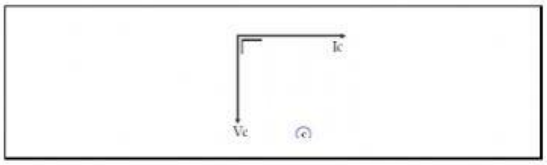

2. Rangkaian Induktor Murni

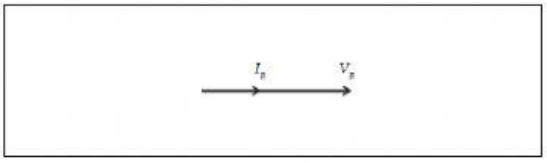

3. Rangkaian Kapasitor Murni

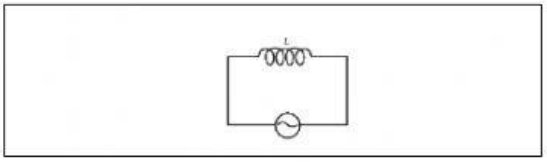

4. Diagram Fasor Resistor Murni

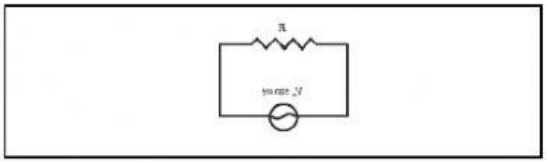

5. Diagram Fasor Kapasitor Murni

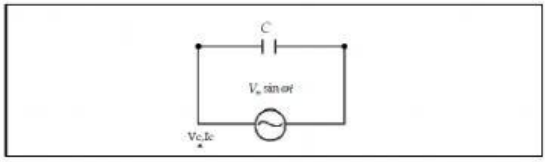

LIVEWORKSHEETS
LIVEWORKSHEETS