
C. 把正确的说明画 √，错误的说明画 X。

1. 电线让我们控制电路中电流的流通。（　　）
2. 电路中的灯泡会发亮，就表示电路是完整的。（　　）
3. 一个完整的电路是由电线、开关和灯泡组成的。（　　）
4. 当按下开关时，电路会被接通，电流通过灯泡，使灯泡发亮。（　　）

D. 根据以下实验，把正确的答案填上。

1.

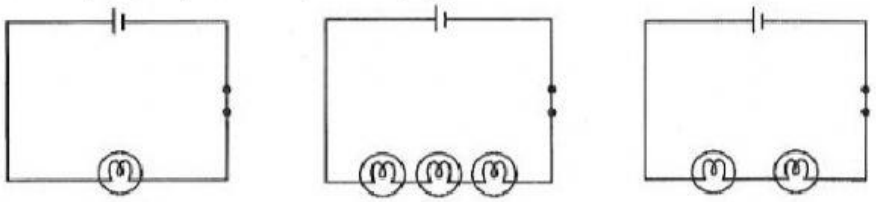


电路 P　　电路 Q　　电路 R

a) 根据电路中灯泡的亮度，从最暗淡到最亮的排列是：
电路（　　）→ 电路（　　）→ 电路（　　）

b) 这项实验证明了电路中（　　）的数量会影响灯泡的亮度。

2.

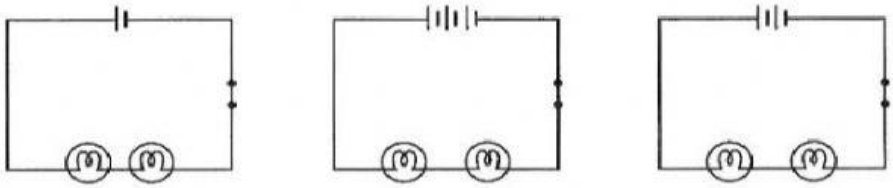

电路 P　　电路 Q　　电路 R

a) 根据电路中灯泡的亮度，从最暗淡到最亮的排列是：
电路（　　）→ 电路（　　）→ 电路（　　）

b) 这项实验证明了电路中（　　）的数量会影响灯泡的亮度。