Pasangkan komponen listrik berikut sesuai dengan fungsinya!

Alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik

Menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub

Konduktor yang mengalirkan arus listrik

Mengubah energi listrik menjadi cahaya