ورقة عمل تفاعلية للصف الثامن لمادة العلوم لدرس الدائرة الكهربائية للفصل الدراسي الأول

الصق البيانات التالية على الرسم :

مصدر للطاقة الكهربائية	موصل كهربائي	مفتاح	جهاز كهربائي

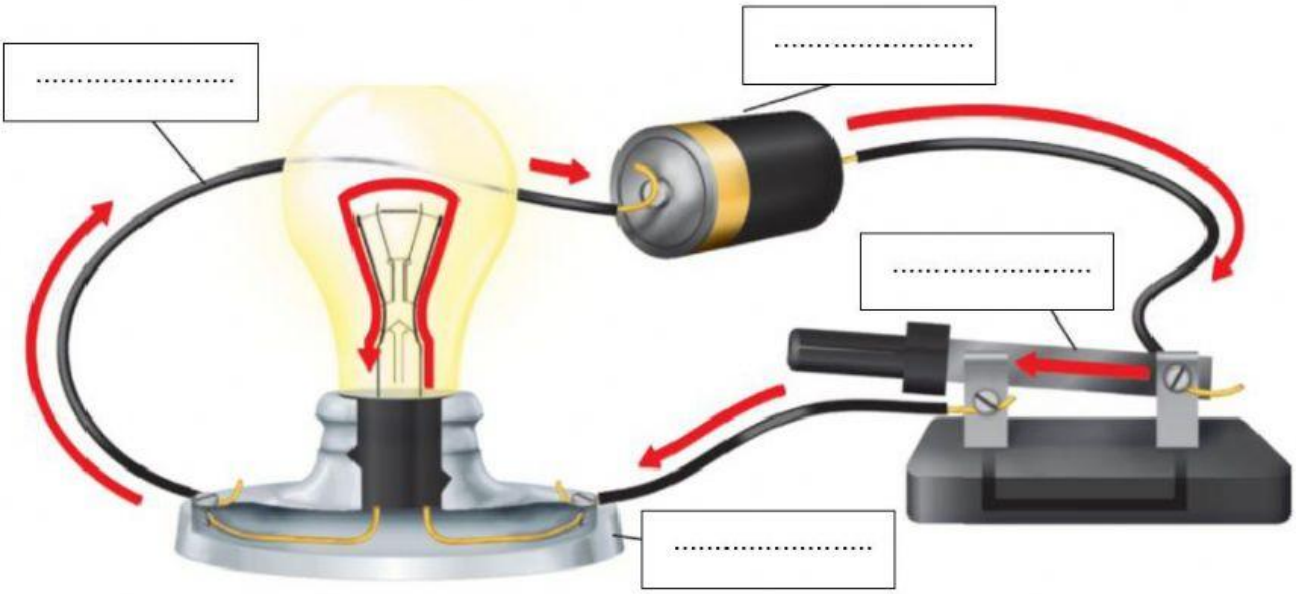

اختر الإجابة الصحيحة :

1 تتحول الطاقة في المصباح الكهربائي من ؟

a. كيميائية ← حرارية.
b. كهربائية ← حركية.
c. حرارية ← ميكانيكية
d. كهربائية ← ضوئية.

2 عندما يفتح مفتاح الدائرة الكهربائية أي مما يلي يتوقف ؟

a. المقاومة .
b. الشحنة الكلية
c. الشحنة الساكنة .
d. التيار .