اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :

اسم الطالبة : .....

01

➢ ما الأجزاء التي تتألف منها دائرة كهربائية بسيطة ؟

7 يسمى المسار المغلق الذي يمكن أن تتدفق الشحنات الكهربائية فيه _____.

a. البطارية .

b. الجهاز الكهربائي.

c. المفتاح .

d. الدائرة الكهربائية .