**BERDASARKAN VIDEO DI BAWAH, JAWAB SOALAN-SOALAN BERIKUT DENGAN MENGISI TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG SESUAI.**

1. Labelkan komponen-komponen elektrik ini dengan jawapan yang betul.

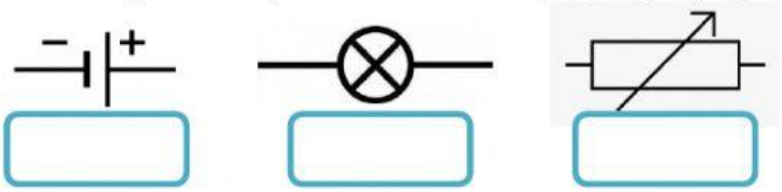


2. Labelkan jenis litar di bawah dengan betul.

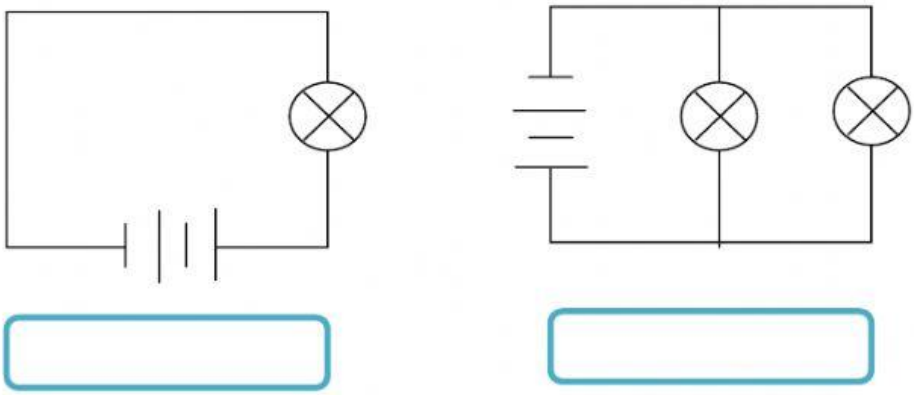

3. Nilai arus dalam litar _____ adalah sama.

4. Nilai voltan dalam litar _____ adalah sama.

5. Jika satu mentol di dalam litar _____ rosak, mentol yang lain boleh berfungsi seperti biasa.

6. Kecerahan semua mentol dalam litar _____ akan bertambah apabila bilangan sel kering ditambah.

7. Kecerahan mentol tidak akan berubah sekiranya bilangan sel kering ditambah secara _____.

8. Sistem pendawaian di rumah dipasang secara _____.

9. Arus yang mengalir daripada bekalan kuasa utama ke litar masing-masing dikawal oleh _____.