4 Observa las imágenes y responde las siguientes preguntas.

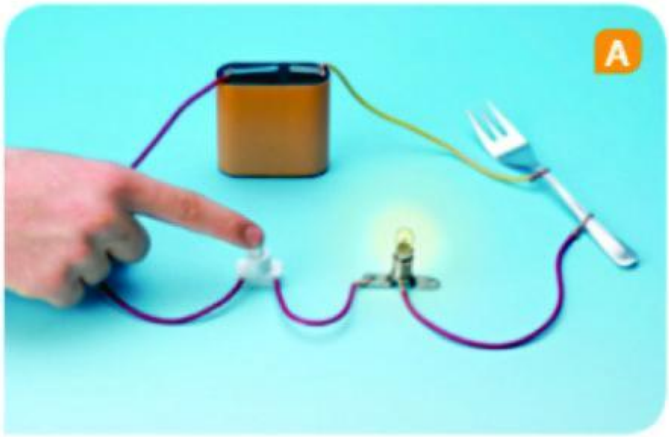

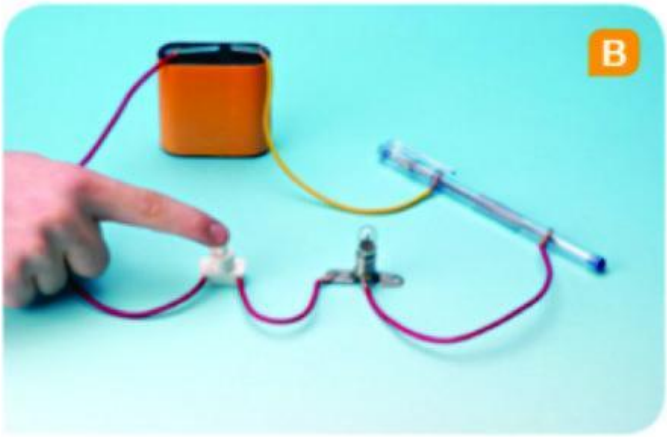

- ¿Qué material se ha empleado para completar el circuito eléctrico en la imagen A y en la imagen B?

- ¿En qué caso se enciende el foquito de luz? ¿Por qué?

- ¿Qué puedes concluir de lo observado?