

اسم الطالبة :

س١ : اكمل المخطط التالي عن طريق (السحب والاقلاط):

الرموز
0 , 1
0,1,2,3,4,5,,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F

الاساس
10


النظام
الثنائي

16
السته عشري
0,1,2,3,4,5, 6,7,8,9
2
العشري

س٢ : حولي بين الأنظمة فيما يلي :


العدد المعطى	نظام العدد المطلوب	الجواب
$(1CB)_{16}$	العشري	
$(10100111)_2$	السته عشري	
$(202)_{10}$	الثنائي	

س٣ : حددي مخرجات الدارات الآتية :

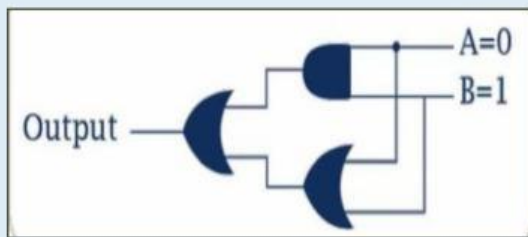

1

0

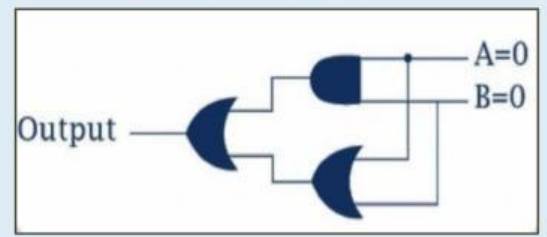

1

0

س٤ : ما هو السبب في ظهور النظام الستة عشري ؟

.....