En el siguiente circuito calcula la Intensidad de corriente.

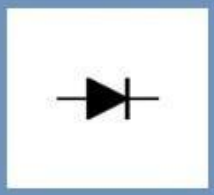

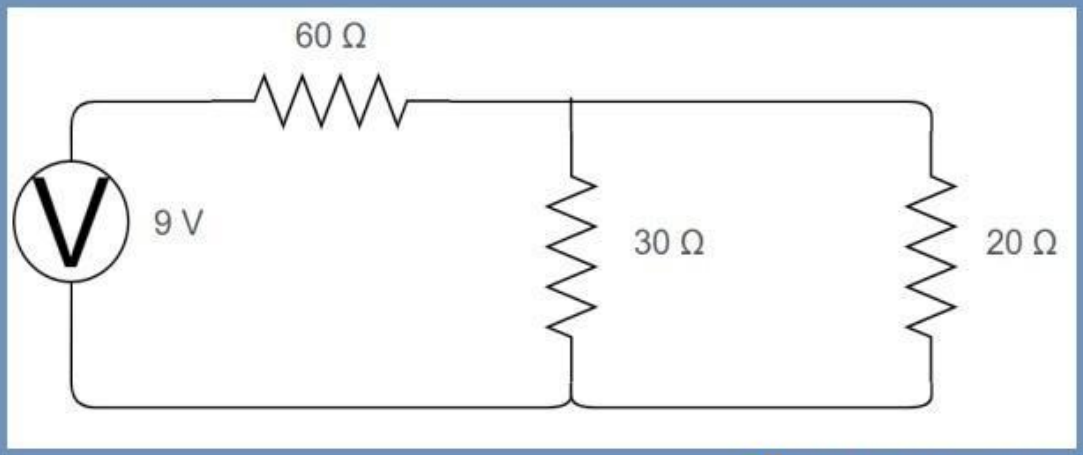

LIVEWORKSHEETS