Label the circuit below using the words in the list.
使用列表中的词来标记下面的电路。

Battery	**Light bulb**	**Switch**	**Wire**

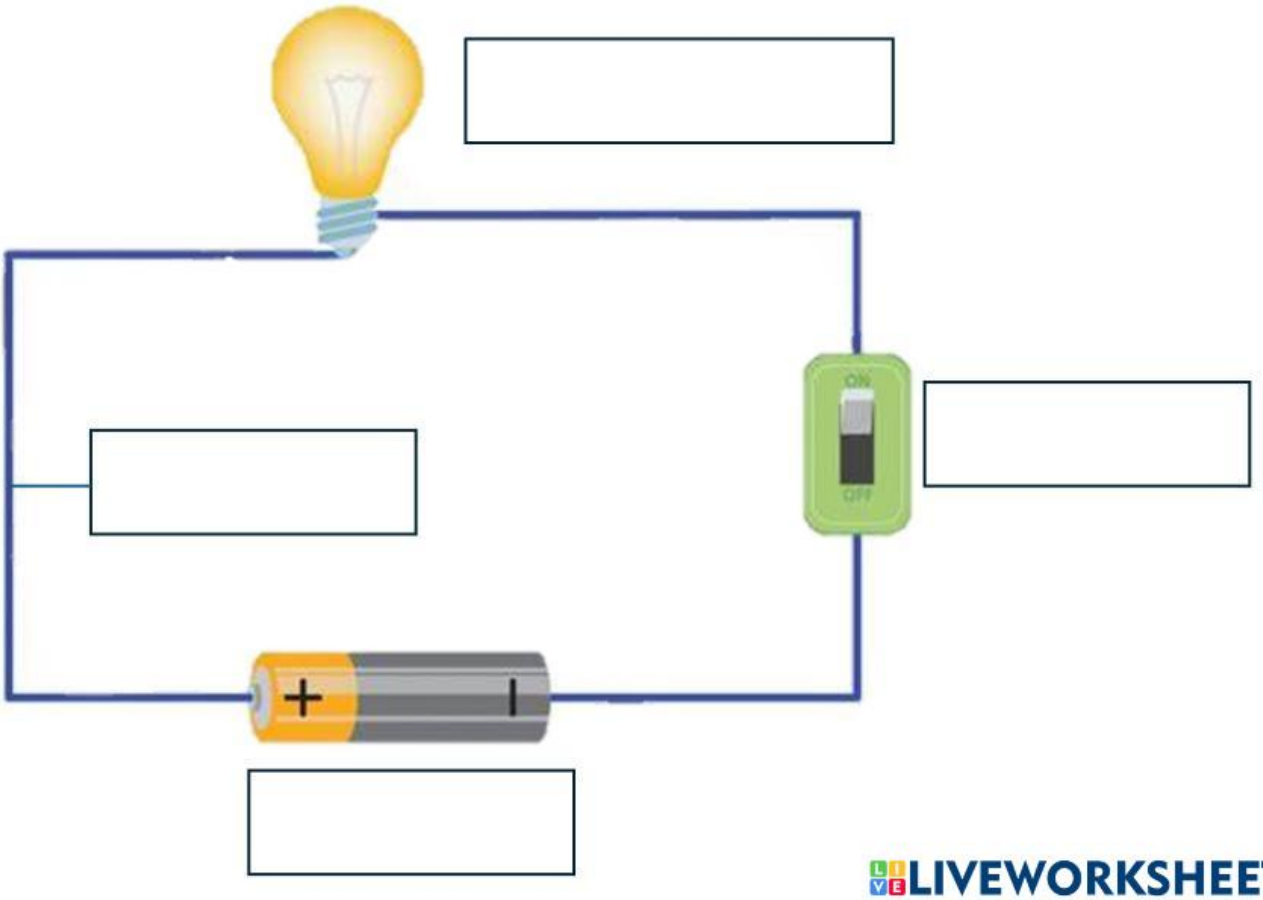

LIVEWORKSHEETS