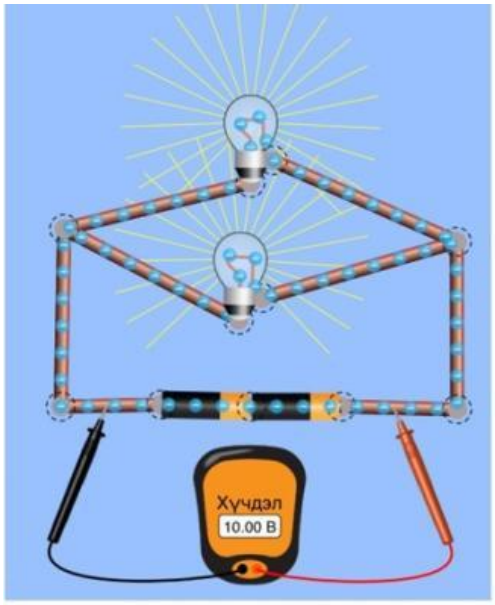

V_e =

Батарейны нийт хүчдэл =

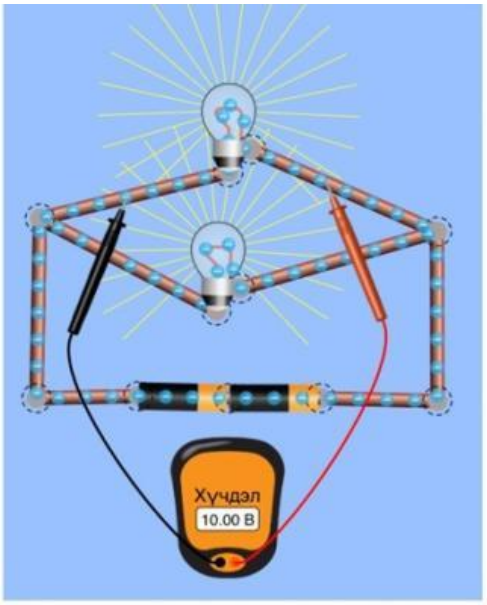

V_{AB} =

I чийдэн дээр унах хүчдэл =

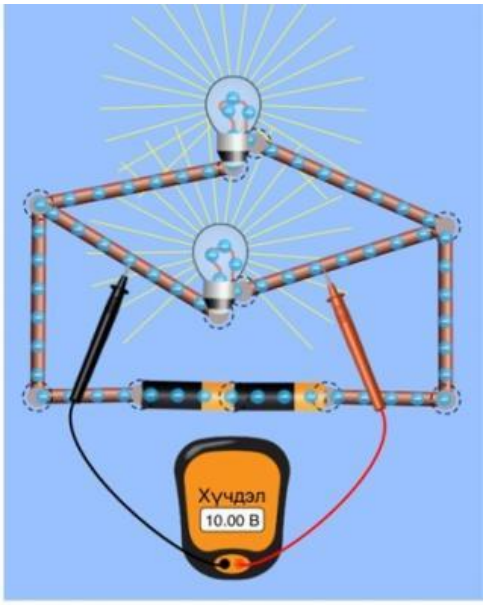

V_{CD} =

LIVEWORKSHEETS