ورقه عمل تفاعليه

صلي الكلمه المناسبه من العمود الأول بما يناسبها في العمد الثاني:

(أ)	(ب)
البطاريه	تنقل الكهرباء بين باقي مكونات الدائره
أسلاك توصيل	مصدر الطاقه الكهربائيه
المصباح الكهربائي	فتح وغلق الدائره
المفتاح الكهربائي	يزودنا بالضوء

LIVEWORKSHEETS