SERIES CIRCUITS SOLUTIONS.

1.

	R (Ω)
R1	
R2	
RT	

	I (A)
IR1	
IR2	
IT	

	V (V)
VR1	
VR2	
VT	

2.

	R (Ω)
R1	
R2	
R3	
R4	
RT	

	I (A)
IR1	
IR2	
IR3	
IR4	
IT	

	V (V)
VR1	
VR2	
VR3	
VR4	
VT	

3.

	R (Ω)
R1	
R2	
R3	
R4	
RT	

	I (A)
IR1	
IR2	
IR3	
IR4	
IT	

	V (V)
VR1	
VR2	
VR3	
VR4	
VT	

4.

	R (Ω)
R1	
R2	
R3	
R4	
RT	

	I (A)
IR1	
IR2	
IR3	
IR4	
IT	

	V (V)
VR1	
VR2	
VR3	
VR4	
VT	

5.

	R (Ω)
R1	
R2	
R3	
R4	
RT	

	I (A)
IR1	
IR2	
IR3	
IR4	
IT	

	V (V)
VR1	
VR2	
VR3	
VR4	
VT	

6.

	R (Ω)
R1	
R2	
R3	
R4	
R5	
RT	

	I (A)
IR1	
IR2	
IR3	
IR4	
IR5	
IT	

	V (V)
VR1	
VR2	
VR3	
VR4	
VR5	
VT	

7.

	R (Ω)
R1	
R2	
R3	
R4	
RT	

	I (A)
IR1	
IR2	
IR3	
IR4	
IT	

	V (V)
VR1	
VR2	
VR3	
VR4	
VT	

8.

	R (Ω)
R1	
R2	
R3	
R4	
RT	

	I (A)
IR1	
IR2	
IR3	
IR4	
IT	

	V (V)
VR1	
VR2	
VR3	
VR4	
VT	

9.

	R (Ω)
R1	
R2	
R3	
R4	
RT	

	I (A)
IR1	
IR2	
IR3	
IR4	
IT	

	V (V)
VR1	
VR2	
VR3	
VR4	
VT	

LIVEWORKSHEETS