
# T8. CIRCUITOS ELÉCTRICOS


**1. Identifica las siguientes transformaciones energéticas:**

Circuito en serie Circuito en paralelo


| | |
|---|---|
| Si desconectas una bombilla, el resto sigue funcionando | Gasta menos electricidad |
| | |


**2. Calcula la resistencia total:**

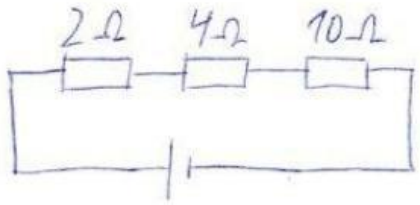


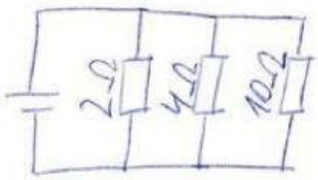
**3. Calcula el voltaje total:**




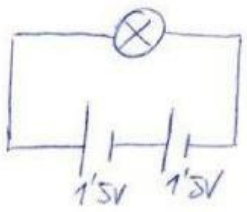


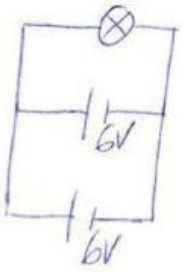

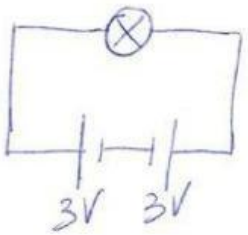LIVEWORKSHEETS

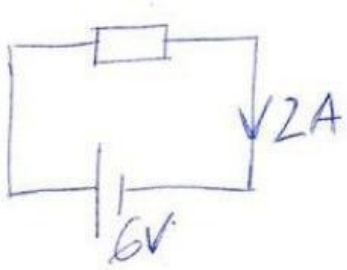
**4. Calcula el parámetro faltante en cada caso:**



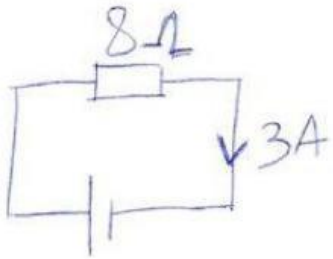
Resistencia:




Voltaje:

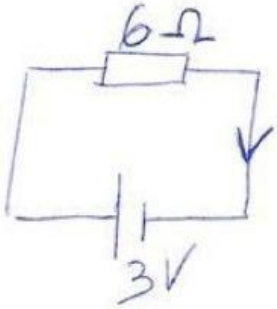


Intensidad:

LIVEWORKSHEETS