
اسم الطالب:

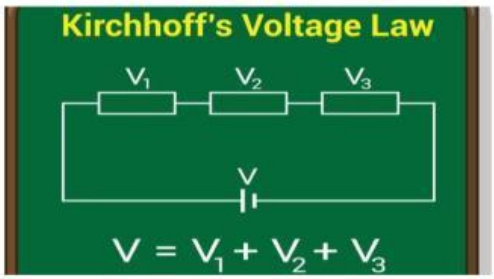1-ماهي قيمة فرق الجهد V3 في الدارة التالية ؟




حيث

$V_1 = 10$

$V_2 = 3$

$V = 18$

2-ماهي قيمة التي I_4 في الشكل التالي؟

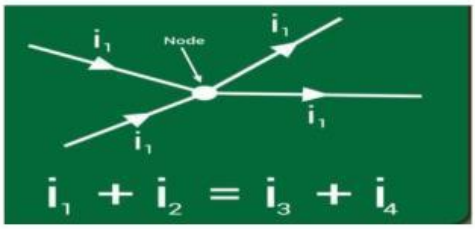

حيث

$i_1 = 10$

$i_2 = 3$

$i_3 = 5$

3- . **التيار الكلي** دائرة توازي بها أربعة تيارات فرعية: شدة التيار المار في احد المقاوما تتساوي 810 mA. ما مقدار شدة التيار المار خلال مصدر الطاقة؟

LIVEWORKSHEETS