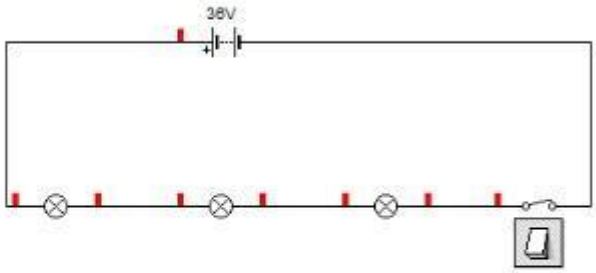
2. Tenim tres bombetes de **4 Ω**, **6 Ω** i **8 Ω** i estan connectades en **sèrie** a una pila de **36 V**. (4 punts)



Calcula:

a) La resistència total.

b) La intensitat total.

- **Dades que tinc:**

R1 = R2 = R3 = Vt =

- **Dades que he de calcular:**

Rt = It =

- **Anota les normes de funcionament d'aquest tipus de circuit:**

- **Anota la fórmula de la Llei d'Ohm:**

Resposta:

LIVEWORKSHEETS