Etkinlik Aşağıda basit elektrik devrelerindeki devre elemanlarının görevleri verilmiştir.

Karşılarına ilgili devre elemanlarının adını yazınız.

- Elektrik enerjisinin dolaştığı yoldur. ➡
- Ampulün takıldığı kısımdır. ➡
- Devre için gerekli elektrik enerjisini üretir. ➡
- Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. ➡
- Elektriğin geçip geçmemesini, kontrolünü sağlar. ➡

LIVEWORKSHEETS