ASPECTOS BASICOS ELECTRICIDAD Y CIRCUITOS ELECTRICOS

PON CADA PALABRA CON LA PARTE DEL CIRCUITO QUE CORRESPONDE

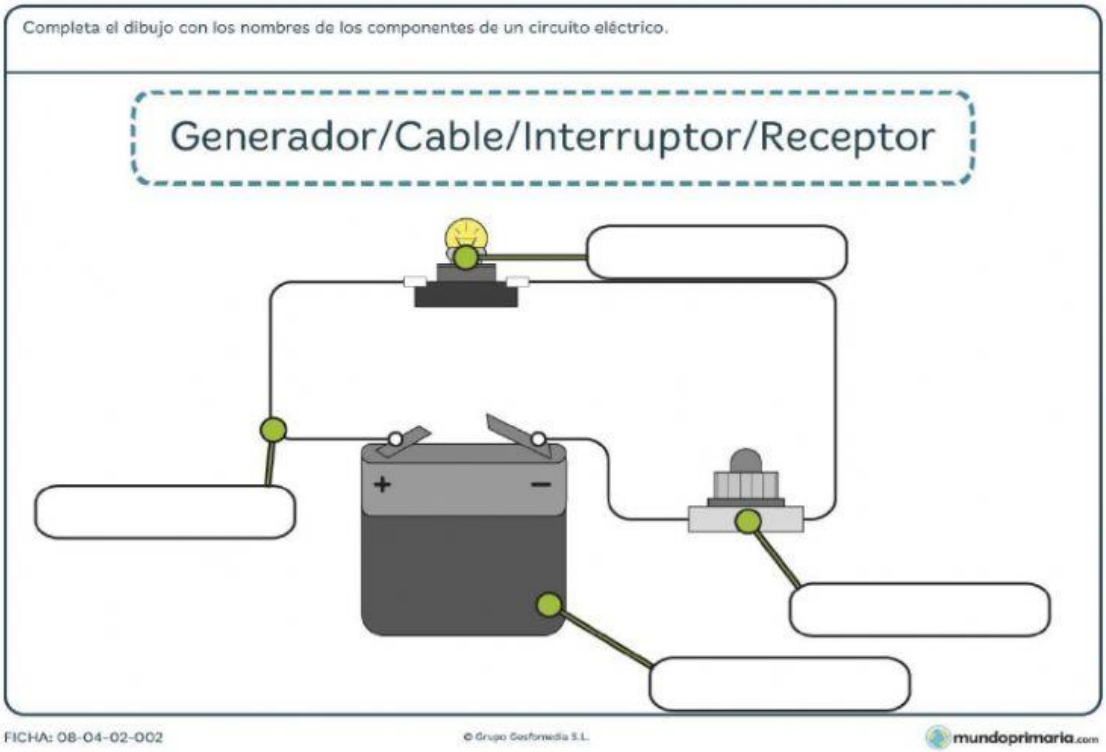

Lee el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan.

Para que el eje de un motor eléctrico situado en un circuito gire, es necesario que sea un circuito [ ] . Si los bornes de una pila estan unidos entre si por un hilo conductor, entonces se produce un [ ] . Un material que deja pasar la corriente eléctrica es un [ ] , un material que no deja pasar la corriente eléctrica es un [ ] . Un LED conectado en polarización inversa funciona como un interruptor [ ] . En montaje en serie si se funde una bombilla los demás receptores del circuito [ ] funcionaran. En un circuito con dos bombillas en paralelo si se funde una bombilla la otra [ ] .

LIVEWORKSHEETS