
المدرسة الابتدائية أسد ابن الفرات منزل عبد الرّحمان	تقييم مكتسبات المتعلّمين في نهاية محور الطّاقة:	العدد المسند
المربية : **حنان سحيّق**	الدّارة الكهربائية- المواد النّاقلة/ العازلة للتّيّار الكهربائي	


المعايير	
	السند : أعدّ أحمد ما يلزمه من أدوات لصنع دارة كهربائية و بدأ في إنجازها .سأله أخوه عن اسم كل مكوّن ودوره في الدّارة.
مع1	**التعليمة 1: أصل كلّ مكوّن باسمه**

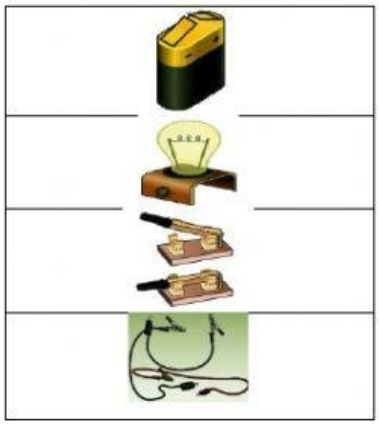

الأسلاك
القاطعة
الخليّة
المصباح

مع1	**التّعليمة2:أتمم الفراغات بما يناسب**
	_ إذا أضاء المصباح فالدّارة .....
	_ إذا لم يضئ المصباح فالدّارة .....

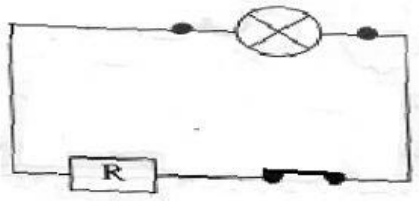التّعليمة 3: هل يضيء المصباح في هذه الحالة ؟ انقر على الإجابة الصّحيحة.



يضيء | لا يضيء

مع1	**أختار التّعليل المناسب مما يلي**

لأنّ وصلَ عناصر الدّارة سليم | لأنّ القاطعة مغلقة | لأنّه لا وجود لخليّة

مع2	**التّعليمة4 : أصلح الخطأ .**
	*** الخلية تنقل التّيار الكهربائي إلى المصباح. ..... تنقل التّيار الكهربائي إلى المصباح.**
	***الصّهيرة تتحكم في غلق و فتح الدّارة الكهربائية. ..... تتحكم في غلق و فتح الدّارة الكهربائية.**
	***الألمنيوم مادّة عازلة للتّيّار الكهربائي . لألمنيوم .....**

LIVEWORKSHEETS

مع3

التّعليمة 5 : لا يضيء المصباح إذا عوّضنا الأسلاك الكهربائية بخيوط من البلاستيك فسّر سبب ذلك.

لأنّ الخيوط البلاستيكيّة.....

التّعليمة 6: أنقر على العنصر الدّخيل.

مواد ناقلة للتّيّار الكهربائي	_سلك من النّحاس _ ماء مع ملح _مسطرة من اللّدائن _ ورق ألمنيوم

مع 2

التّعليمة 7:أصنّف المواد التّالية حسب الجدول.

مع 1

ماء نقيّ

ماء نقي مع سكر

ملعقة من الخشب

مقص من الحديد

ناقل للتّيار الكهربائي	عازل للتيار الكهربائي

مع1

LIVEWORKSHEETS